

Assignment 2

Andy Lee – 500163559

1a) Simplify  $(a + b + c') \cdot (a'b' + c)$

$$\begin{aligned} &= aa'b' + ac + ba'b' + bc + c'a'b' + c'c \\ &= 0 + ac + 0 + bc + a'b'c' + 0 \\ &= ac + bc + (a + b + c)' \end{aligned}$$

1b) Simplify  $x'y'z' + w'x'yz' + wx'yz'$

$$\begin{aligned} &= x'z'(y' + w'y + wy) \\ &= x'z'(y' + y(w' + w)) \\ &= x'z'(y' + y(1)) \\ &= x'z'(y' + y) \\ &= x'z'(1) = x'z' \end{aligned}$$

2a) Find complement of  $F = (a + c)(a + b')(a' + b + c')$

$$F' = ((a + c) \cdot (a + b') \cdot (a' + b + c'))'$$

$$F' = (a + c)' + (a + b')' + (a' + b + c')'$$

$$F' = a' \cdot c' + a' \cdot b + a \cdot b' \cdot c$$

$a$	$a'$	$b$	$b'$	$c$	$c'$	$X = a + c$	$Y = a + b'$	$Z = a' + b + c'$	$F = X \cdot Y \cdot Z$	$F'$
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1

$a$	$a'$	$b$	$b'$	$c$	$c'$	$X = a' \cdot c'$	$Y = a' \cdot b$	$Z = a \cdot b' \cdot c$	$F' = X + Y + Z$
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1


2b) Using duality find complement of  $F = xy'z' + w'x + yz' + wx'yz'$

$$\text{Duality of } F: (x + y' + z') \cdot (w' + x) \cdot (y + z') \cdot (w + x' + y + z')$$

$$\text{Complement each literal: } F' = (x' + y + z) \cdot (w + x') \cdot (y' + z) \cdot (w + x + y' + z)$$


3a) Find truth table and draw circuit for  $F = x'y'z' + x'yz + x'yz'$

$x$	$x'$	$y$	$y'$	$z$	$z'$	$A = x' \cdot y' \cdot z'$	$B = x' \cdot y \cdot z$	$C = x' \cdot y \cdot z'$	$F = A + B + C$
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1

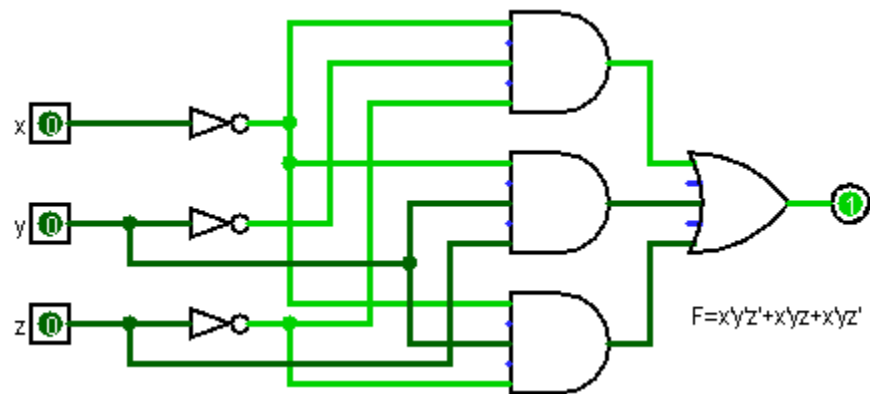

3b) Find truth table and draw circuit for  $F = ac'b + c' + d'b'$

$a$	$a'$	$b$	$b'$	$c$	$c'$	$d$	$d'$	$X = a \cdot c' \cdot b$	$Y = d' \cdot b'$	$F = X + c' + Y$
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1

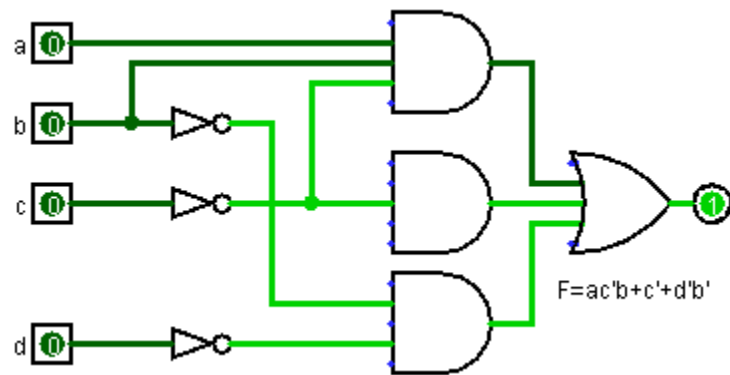

4) Produce function expression as SoP, simplify and draw circuit

$$f(xyz) = x'yz' + xyz' + xyz$$

$$= yz'(x' + x) + xyz$$

$$= yz'(1) + xyz$$


$$= yz' + xyz$$

$$= y(z' + xz)$$

$$= y(z' + x)$$

$$= yz' + yx$$


x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

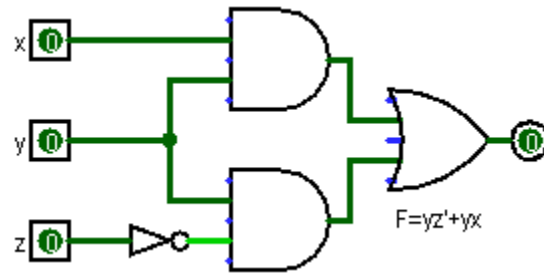

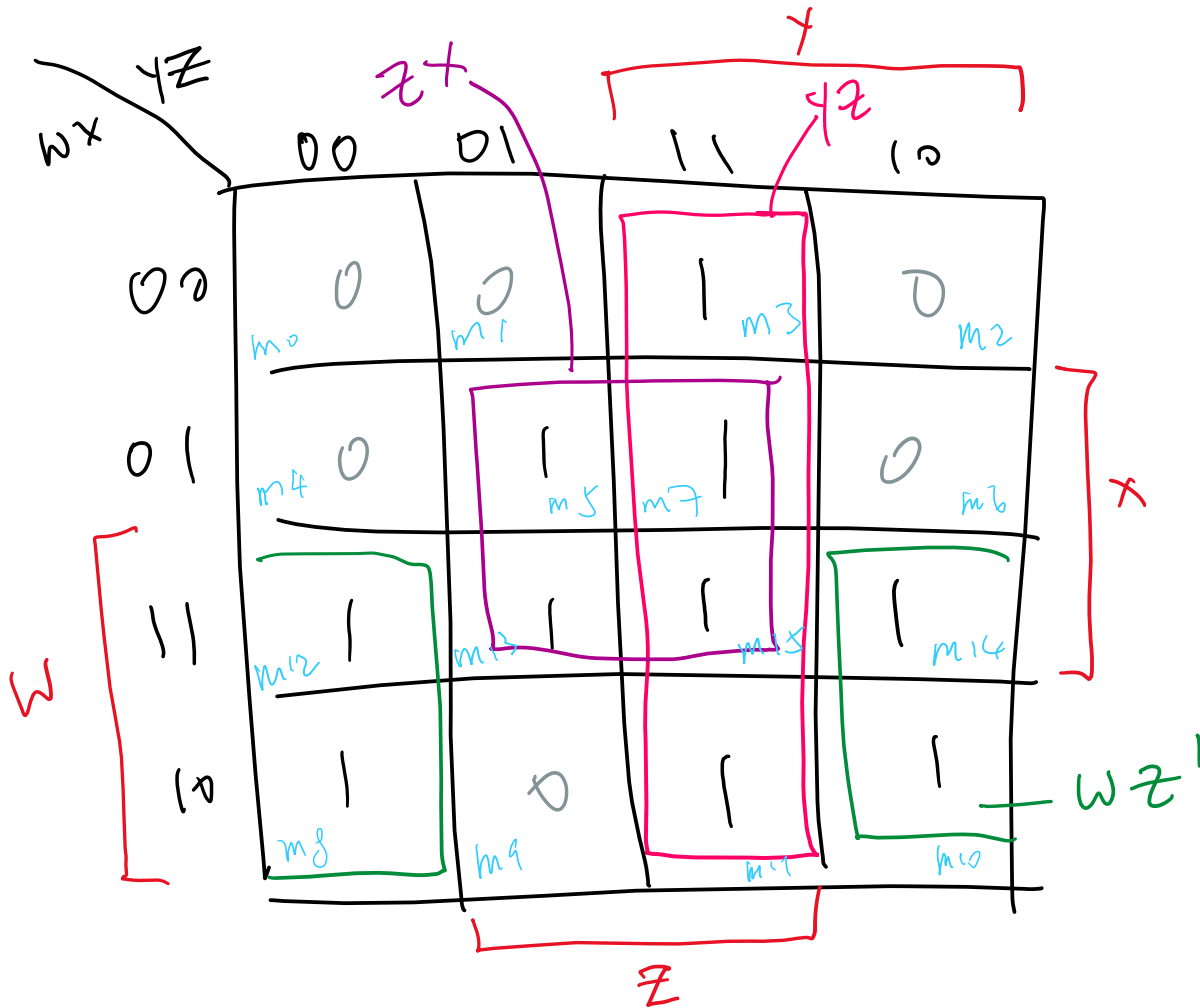
5) Draw and fill K – map, produce minterms, simplify function via K – map, draw circuit

$$5a) F(x, y, z, w) = wxy + yz + xy'z + wz'$$

$$F(x, y, z, w) = \sum(m_3, m_5, m_7, m_8, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15})$$




$$F(x, y, z, w) = zx + yz + wz'$$

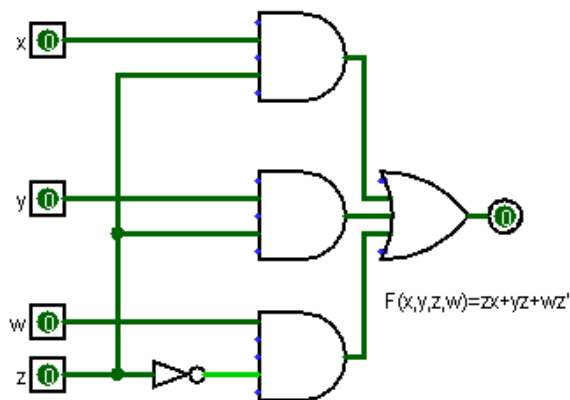


$$5b) F(A,B,C) = A'B'C' + A'B + ABC' + AC$$
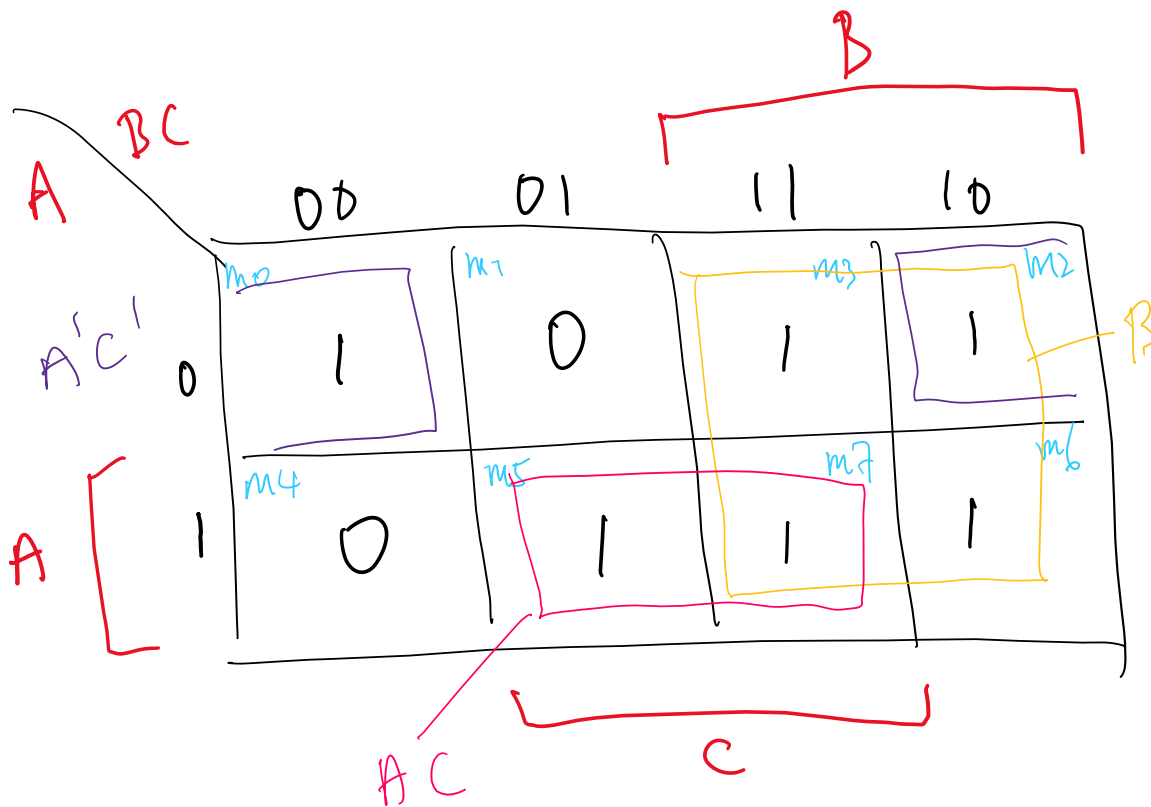
$$F(A,B,C) = \sum(m_0, m_2, m_3, m_5, m_7)$$




$$F = A'C' + AC + B$$

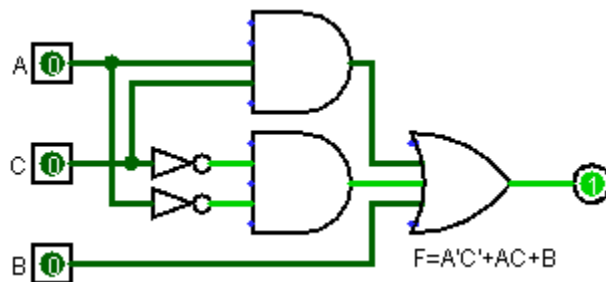

$$5c) F = A'BCD + ABC + CD + B'D$$
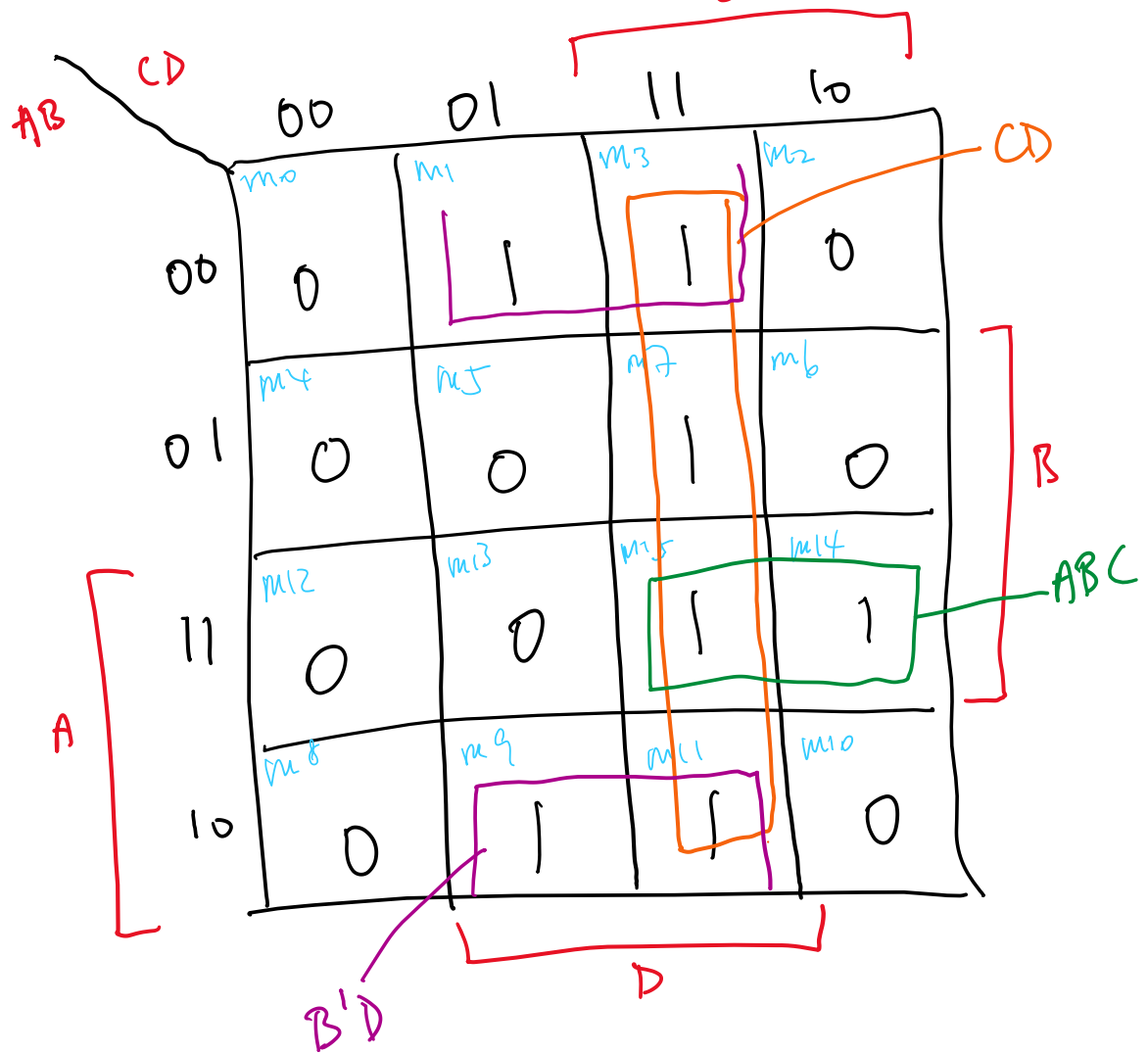
$$F = \sum(m_1, m_3, m_7, m_9, m_{11}, m_{14}, m_{15})$$



$$F = ABC + CD + B'D$$

